

 


# 論理回路

 

平野拓一

 


# 論理ゲート

- 2進法の論理演算(AND, OR, NOTなど)を電子回路で実現。
- 高電圧(H)で1を、低電圧(L)で0を表現するなど。
- 2進法の論理演算を行う電子回路をゲートと呼ぶ。
- 2進法に変換すると論理演算を使って算術演算も可能(ブール代数)。



# 論理和(OR)

 

$$C = A + B$$


機能表

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

どちらかの入力が1ならば出力は1

$$C = A + B$$

# 論理積(AND)

 


$$C = A \cdot B = AB$$

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

両方の入力が1のときのみ出力は1



# 否定(NOT)

 


$$C = \bar{A}$$

A	C
0	1
1	0


入力を反転（否定）

入力や出力でNOTをとるときはこのような記法も使う。

 


# NANDとNOR

NAND

 

$$C = \overline{AB}$$

NOR

 


$$C = \overline{A + B}$$

回路実現の容易さから  
現実的によく使われる。



# 排他的論理和(XOR)

 

Exclusive **OR**

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$C = \overline{A}B + A\overline{B}$$




片方の入力が1のときのみ出力は1

2進法としてA+Bを行い、一番下の位を読めばよい。

(→つまり、繰り上がりを排除(Exclude)している)




# ド・モルガンの法則

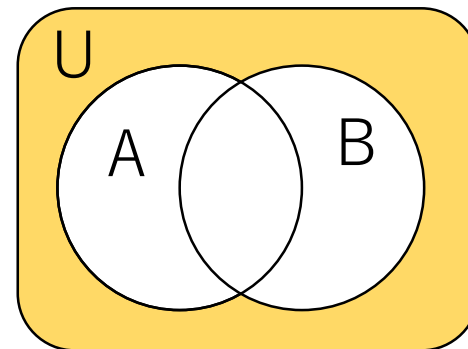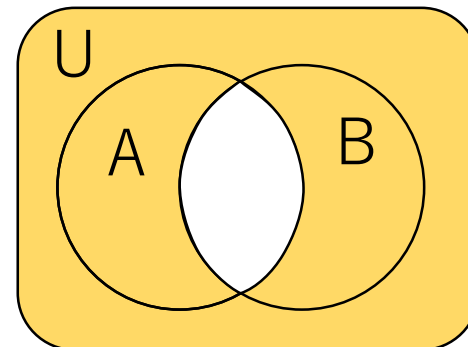
 


$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$
 
$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$


  
$$A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$






# 論理回路の設計と簡単化

- 論理回路：論理ゲートを組み合わせて作られた回路。
- 設計法：
  - (1) 機能表で動作を記述
  - (2) カルノー図を描いて数式表現を簡単化
  - (3) 論理ゲートで表現
  - (4) 必要に応じて、NAND回路のみで表現
  - (5) 論理ゲートで組む。



# 例) 3入力, 1出力

 

機能表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1



# カルノー図による簡単化

## 機能表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## カルノー図

この並びに注意  
隣同士の列は1カ所しか変化しない  
(ハミング距離=1)

Y

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	1	1
	1	0	1	1	1

Aによらない  
⇒BC

B,Cによらない  
⇒A

隣り合って1がかたまっている場所を囲む。  
上下左右は2つ単位でグループ化できる。

$$Y = A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$


$$Y = A + BC$$

簡単化された！

コンピュータを用いた自動処理にはクワイン・マクラスキー法などが使われる。


# 論理ゲートで実現

$$Y = A + BC$$

 

# PCの構成


論理ゲートはどこで活躍？

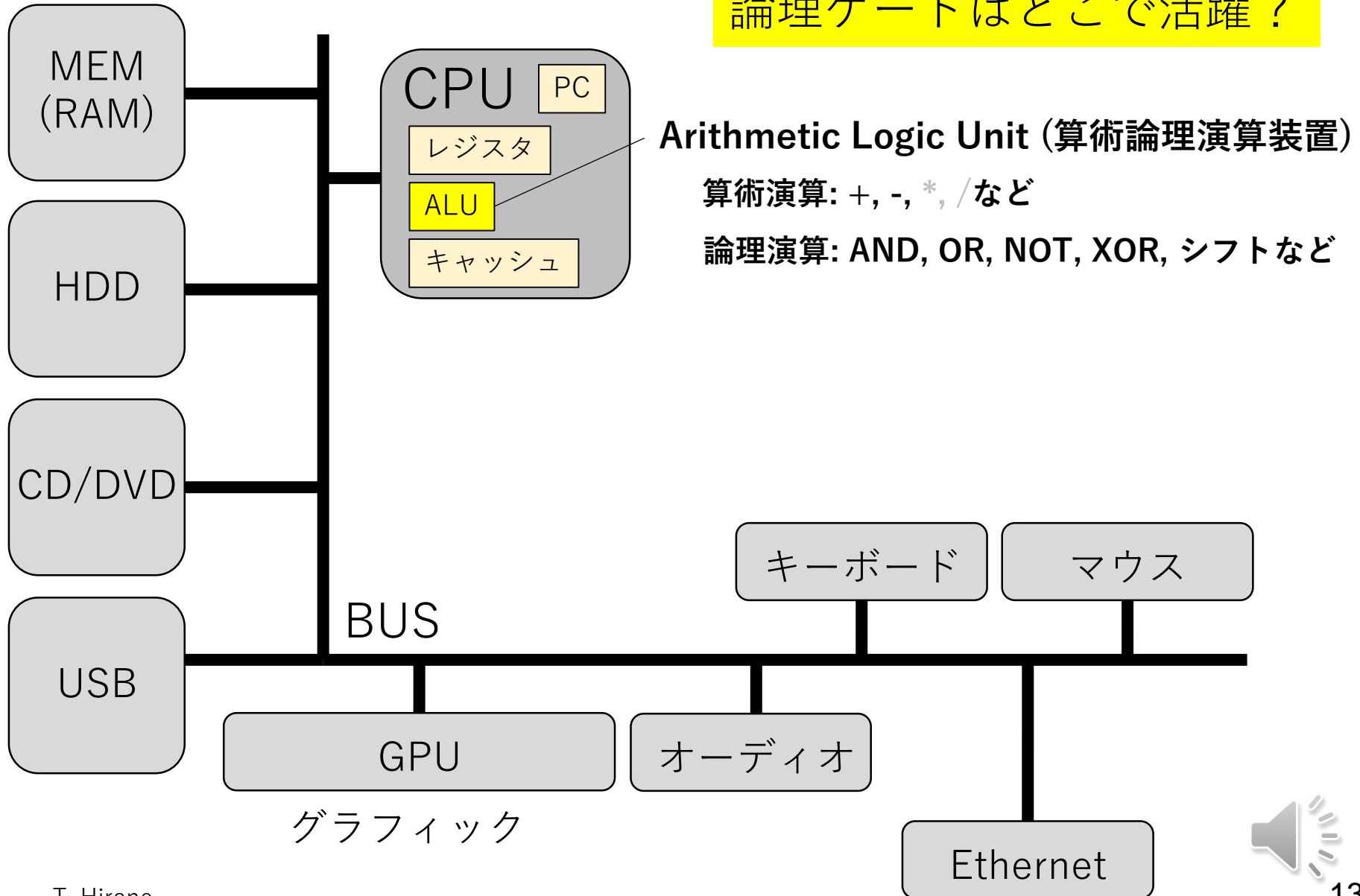

# 論理演算 (AND)

複数ビット

$$S = A \text{ and } B$$

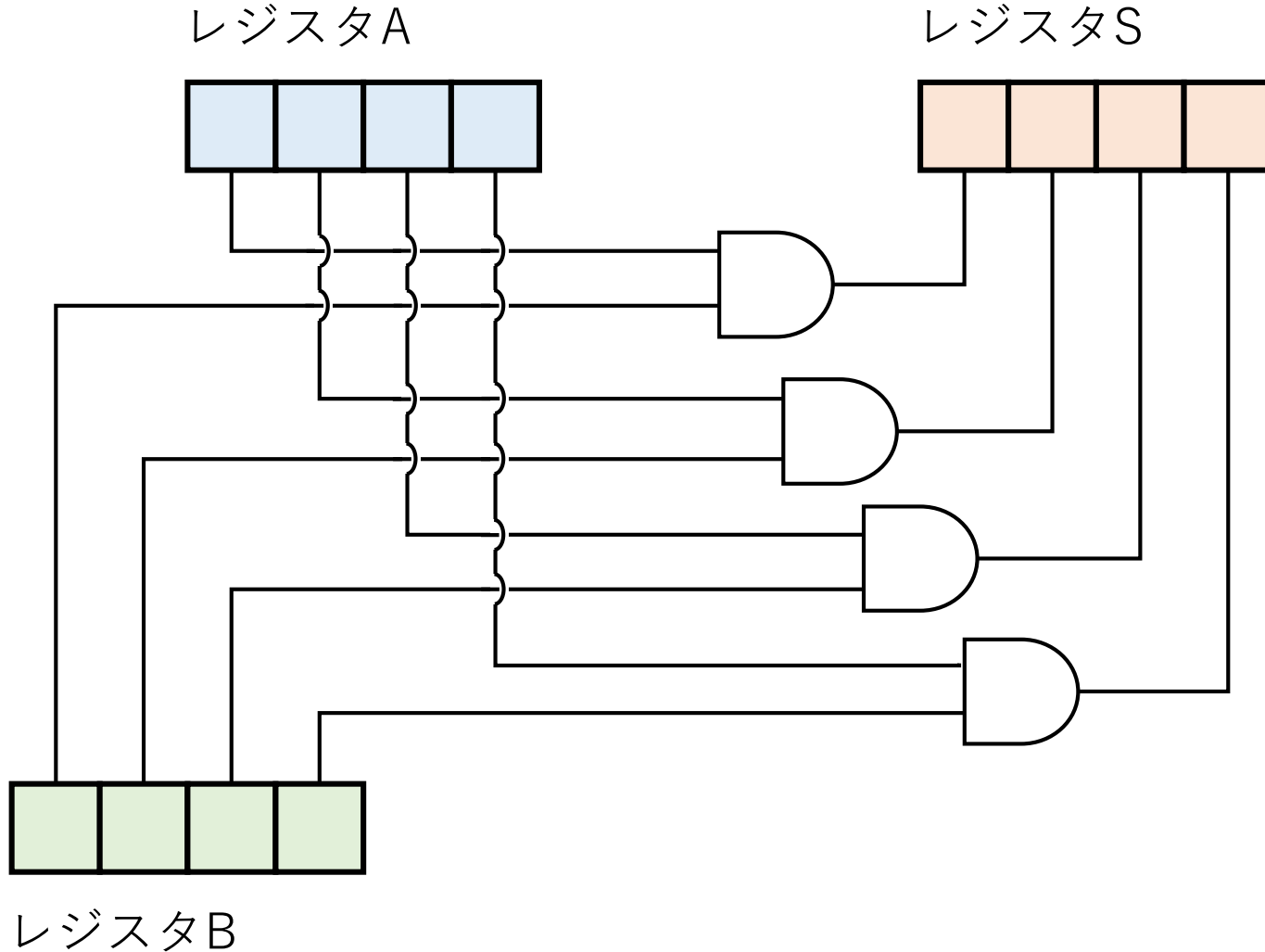


# 算術演算 (+) : 加算器


1桁目(LSB)の計算

$$S = A + B$$


レジスタA

 

レジスタB

 

レジスタS

 

C1

A1	B1	S1	C1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

S1の機能表

A1	B1	S1
0	0	0
0	1	1
1	1	0
1	0	1

簡単化できるか確認するため  
(ハミング距離=1の並び)

$$S1 = \overline{A1}B1 + A1\overline{B1} \\ = \text{XOR}(A1, B1)$$

$$C1 = A1 \cdot B1$$

XOR (eXclusive OR)  
排他的論理和



# 算術演算 (+) : 加算器

2桁


1桁

1桁


$$S = A + B$$

A1	B1	S1	C1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1




レジスタA

 

レジスタS

 

レジスタB

   




# 半加算器と全加算器

ある位の和と繰り上がり(Carry)に着目する。

## 半加算器(Half Adder)


下の位からの繰り上りを考えない。

 


- ブラックボックスで描くとこのようになる。
- 論理ゲートでの実現法は前のスライドの通り。

## 全加算器(Full Adder)

下の位からの繰り上りを考慮。

 

# 複数桁の加算

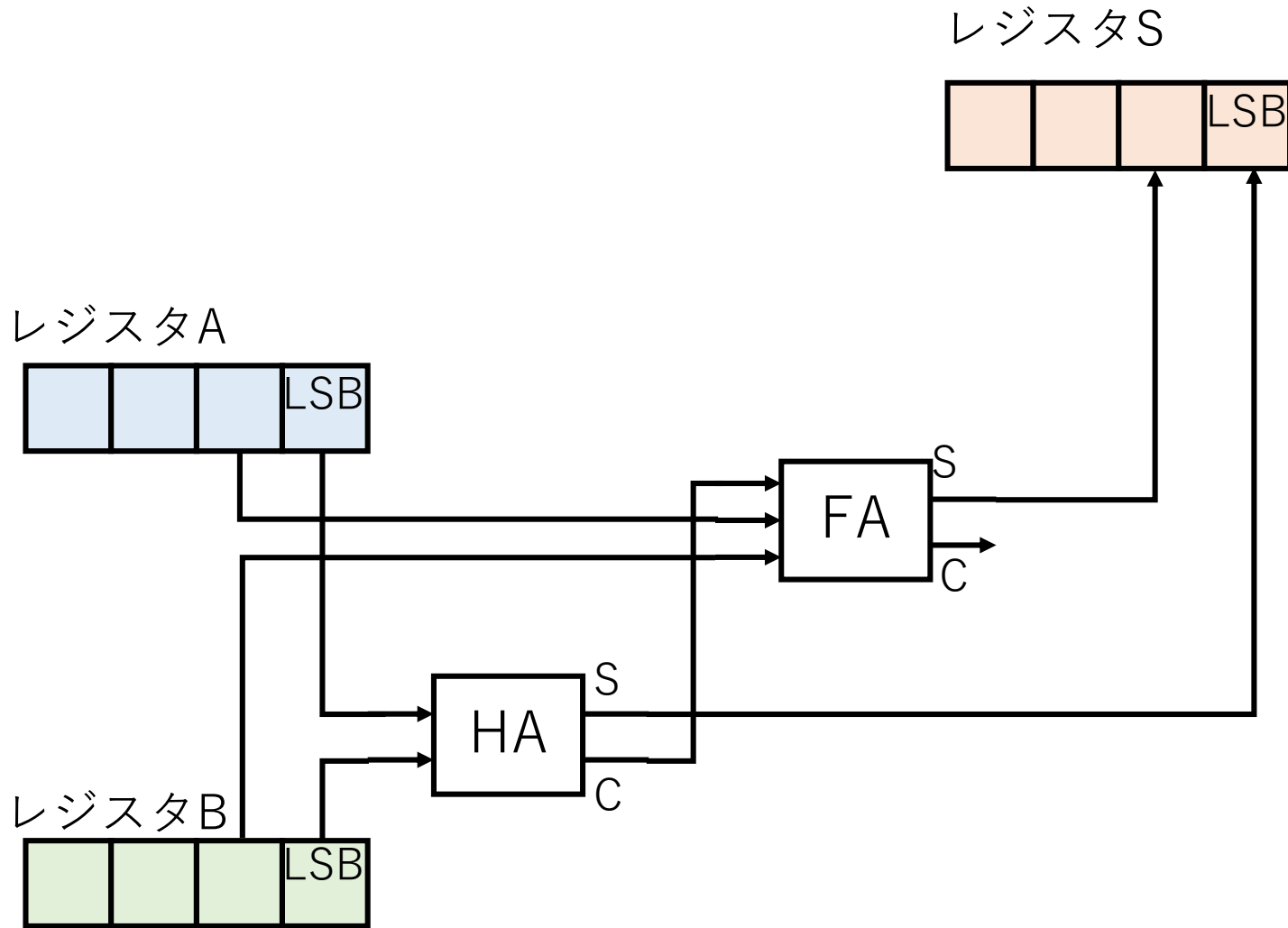


# 算術演算 (+): 加算器 (全加算器)


$$S = A + B$$

2桁目の計算


レジスタA

 

レジスタC

 

レジスタB

 

A2	B2	C1	S2	C2
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

A2	B2	C1	S2	C2
⋮				
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1
1	0	1	0	1

$B2 \cdot C1$

$A2 \cdot C1$

$C2 =$

$$A2 \cdot B2 \cdot \overline{C1} + B2 \cdot C1 + A2 \cdot C1$$

ハミング距離=1  
に並べ替え




# 算術演算 (+): 加算器 (全加算器)

繰り上がり (Carry) 予測


$$S = A + B$$

2桁目の計算


レジスタA

 

レジスタC

 

レジスタB

 

A2	B2	C1	S2	C2
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

A2	B2	C1	S2	C2
⋮				
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1
1	0	1	0	1

$B2 \cdot C1$

$A2 \cdot C1$

$$\begin{aligned}
 C2 &= A2 \cdot B2 \cdot \overline{C1} + B2 \cdot C1 + A2 \cdot C1 \\
 &= A2 \cdot B2 \cdot \overline{C1} + A1 \cdot B1 \cdot B2 + A1 \cdot B1 \cdot A2
 \end{aligned}$$

ハミング距離=1  
に並べ替え

